Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v1.2**

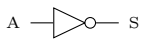
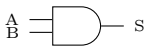
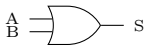
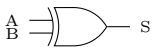
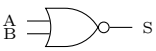
Resum de Portes Lògiques

Aquest document recull les portes lògiques fonamentals, els seus símbols esquemàtics, funcions booleanes i taules de veritat associades.

Llicència CC BY-SA 4.0

Autor: **Pablo García Mangas**

Versió: **v1.2**

Nom	Símbol Lògic	Taula de Veritat	Funció Lògica	Observacions
NOT		A | S 0 | 1 1 | 0	$S = \overline{A}$	La sortida és la contrària de l'entrada.
AND		A | B | S 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1	$S = A \cdot B$	La sortida NOMÉS és 1 si les dues entrades són 1.
OR		A | B | S 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 1	$S = A + B$	La sortida és 1 sempre que hi hagi un 1 a l'entrada.
XOR		A | B | S 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0	$S = A \oplus B$	La sortida és 1 només si el número de 1s a l'entrada és imparell.
NAND		A | B | S 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0	$S = \overline{A \cdot B}$	És la porta oposada a la AND (NAND = AND + NOT).
NOR		A | B | S 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 1 | 0	$S = \overline{A + B}$	És la porta oposada a la OR (NOR = OR + NOT).

Llicència CC BY-SA 4.0